

# RELATÓRIO

Sara Gonçalves

Número mecanográfico: 98376

Laboratórios de Sistemas Digitais

Mestrado integrado em Engenharia de Computadores e

Telemática

03/06/2020



# Agradecimentos

Gostaria de agradecer ao Professor Manuel Violas pelas explicações nas aulas Práticas, ao Professor António Campos pelos ensinamentos nas aulas teóricas, e à Professora Ioulia Skliarova pelos vídeos disponibilizados na plataforma E-learning.

# ÍNDICE

	Página
• Agradecimentos .....	2
• Introdução .....	4
• Linguagem simbólica para código de máquina .....	5
• Blocos da DataPath .....	6
• Simulação dos blocos.....	7
• Diagrama de estados da Control Unit.....	10
• O processador.....	12
• Fase 4.....	13
• Conclusão .....	14

# Introdução

Este relatório tem como objetivo demonstrar a descrição e a interpretação dos resultados obtidos e a realização do projeto final de Laboratórios de Sistemas Digitais.

O projeto que me foi atribuído foi o Projeto nº 08. O propósito deste trabalho é modelar e simular um processador simplificado, que realiza um conjunto de operações sobre dois operandos guardados num registo de 8 bits, guardando num outro registo ou numa memória de dados. Os dados guardados são usados para serem processados ou armazenados.

Este possui uma unidade de execução (Datapath) e uma unidade de controlo (Control Unit), sendo que neste relatório irei explicar cada unidade e respetivos blocos e demonstrar a respetiva simulação.

A realização do projeto tem em conta 4 fases:

1. Modelação em VHDL, síntese e validação por simulação todos os blocos da Datapath;
2. Completar o diagrama de estados, modelar em VHDL, sintetizar e validar a Control Unit;
3. Interligar as duas unidades e testar no simulador o processador;
4. Adicionar uma instrução nova **BEQ** do tipo II, voltando a repetir os passos das fases anteriores;

## Linguagem simbólica para código de máquina

```
LW $0, $1, 0 -- carregar no registo 1 dados que se encontram no endereço [registo0+0] na memória de dados
LW $0, $2, 1 -- carregar no registo 2 dados que se encontram no endereço [registo0+1] na memória de dados
ADD $1, $2, $3 -- realizar a operação registo3 = registo1 + registo2
SGU $3, $2, $4 -- realizar a operação registo4 = registo3 SGU registo 2
SLL $4, $3, $5 -- realizar a operação registo5 = registo4 SLL registo3
SW $1, $4, 0 -- escrever no endereço [registo1+0] na memória de dados o conteúdo do registo4
SW $1, $5, 1 -- escrever no endereço [registo1+1] na memória de dados o conteúdo do registo5
```

A memória de instruções é inicializada com estes valores, sendo que têm que ser passados da linguagem *Assembly* para o código de máquina, através das tabelas 1 e 2. Sabe-se que as instruções são de 16 bits.

func	Operação
0000	ADD – soma
0001	SUB – subtração
0010	AND
0011	OR
0100	XOR
0101	NOR
0110	MUU - multiplicação sem sinal (só é usada a metade menos significativa do resultado)
0111	MUS - multiplicação com sinal (só é usada a metade menos significativa do resultado)
1000	SLL - deslocamento lógico do registo <sub>n</sub> à esquerda registo <sub>n</sub> bits
1001	SRL - deslocamento lógico do registo <sub>n</sub> à direita registo <sub>n</sub> bits
1010	SRA - deslocamento aritmético do registo <sub>n</sub> à direita registo <sub>n</sub> bits
1011	EQ – equal - o resultado é 1 se registo <sub>n</sub> = registo <sub>n</sub>
1100	SLS – set less than signed – o resultado é 1 se signed(registo <sub>n</sub> ) < signed(registo <sub>n</sub> )
1101	SLU – set less than unsigned – o resultado é 1 se unsigned(registo <sub>n</sub> ) < unsigned(registo <sub>n</sub> )
1110	SGS – set greater than signed – o resultado é 1 se signed(registo <sub>n</sub> ) > signed(registo <sub>n</sub> )
1111	SGU – set greater than unsigned – o resultado é 1 se unsigned(registo <sub>n</sub> ) > unsigned(registo <sub>n</sub> )

opcode	Instrução
000	NOP – não fazer nada
001	Todas as instruções aritméticas ou lógicas (a operação a executar é definida pelo campo func) – tipo I
100	ADDI - soma o conteúdo dum registo com uma constante – tipo II
110	SW – transferir dados dum registo para a memória de dados – tipo II
111	LW – transferir dados da memória de dados para um registo – tipo II

Assembly	Tipo	Opcode	rs	rt	rd	func	address	Código de máquina
LW \$0, \$1, 0	II	111	000	001			0000000	1110000010000000
LW \$0, \$2, 1	II	111	000	010			0000001	1110000100000001
ADD \$1, \$2, \$3	I	001	001	010	011	0000		0010010100110000
SGU \$3, \$2, \$4	I	001	011	010	100	1111		0010110101001111
SLL \$4, \$3, \$5	I	001	100	011	101	1000		0011000111011000
SW \$1, \$4, 0	II	110	001	100			0000000	1100011000000000
SW \$1, \$5, 1	II	110	001	101			0000001	1100011010000001

A memória de Dados é inicializada com os valores

```
(X"02", X"01", others => X"00").
```

## Fase 1

## Blocos da Datapath

A unidade de execução é constituída por vários blocos:

- PC: Contador que guarda o endereço da próxima instrução a ser executada;

 


Fig 1: Simulação em vwf do contador

Contador simples realizado nas aulas práticas, onde o cnt aumenta se num pico de relógio o enable estiver ativo, e volta a '0' se num pico de relógio o reset estiver ativo.

- SignExtend : realiza a extensão de sinal de um vetor de 7 bits para um de 8 bits

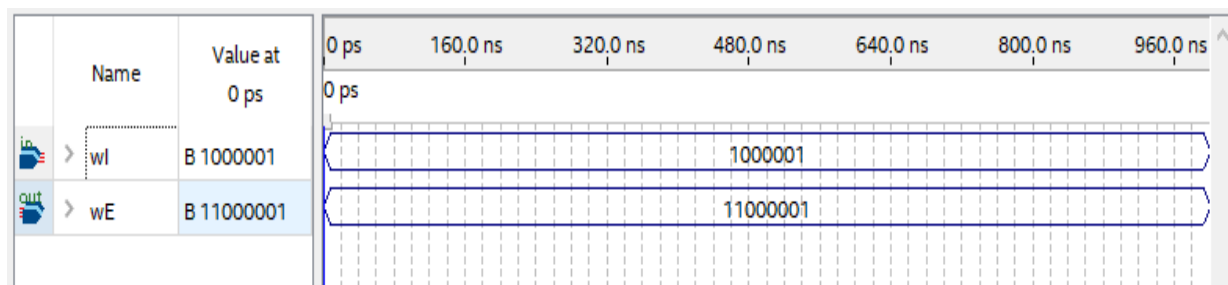


Fig 2: Simulação em vwf do SignExtend

O SignExtend realiza uma extensão de acordo com o bit mais significativo, como neste exemplo era '1', então vai aumentar para 8 bits “copiando” o '1'.

- ALU: realiza as operações lógicas e aritméticas;

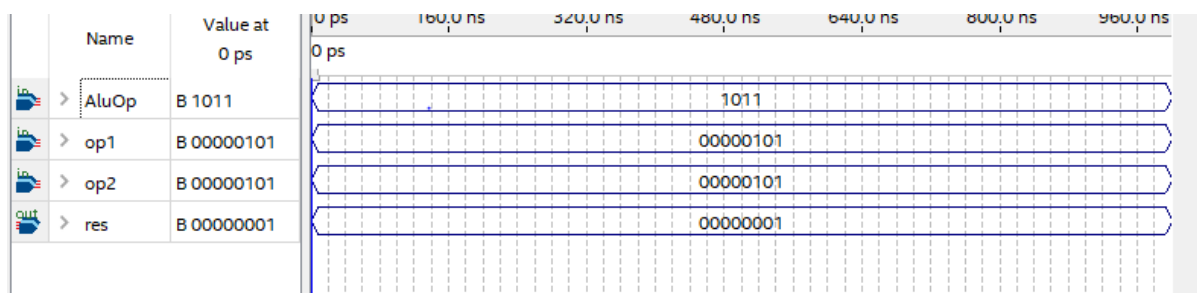


Fig3: Exemplo da simulação da ALU

Neste exemplo, percebemos que se a AluOp for '1011' vai realizar a operação Equal. Significa que quando o operando op1 e o operando op2 são iguais (como neste caso), o resultado res vai ser igual a '1'.

- DMemory :RAM que guarda os dados de um programa

 


Fig4: simulação da DMemory

Recebe os valores do wD e armazena, dependendo do pico do writeClk.

- IMemory: ROM que guarda as instruções do programa

 


Fig5: Exemplo da simulação da IMemory

Neste exemplo estamos perante a um RA '0000' onde RD é o primeiro valor da constante da ROM.

- Bloco de Registos

 


Fig6: Exemplo da simulação do Register

O bloco de registos é um decodificador 3\_8 cuja entrada corresponde ao endereço do registo onde vai escrever e 8 aos outputs ligam à enable dos registos que seleccionam de acordo com WA, juntamente com um registo de 8 bits com clk, reset e enable.



- 3 Multiplexers 2:1 já realizados numa aula prática;

A unidade de execução é assim, simulada:

 



Fig7: Exemplo da simulação do DataPath

Considero, no entanto, que apesar de todos os blocos estarem bem simulados, a interligação da Datapath não deve estar totalmente correta, sendo que esta simulação não está completa.


## Fase 2
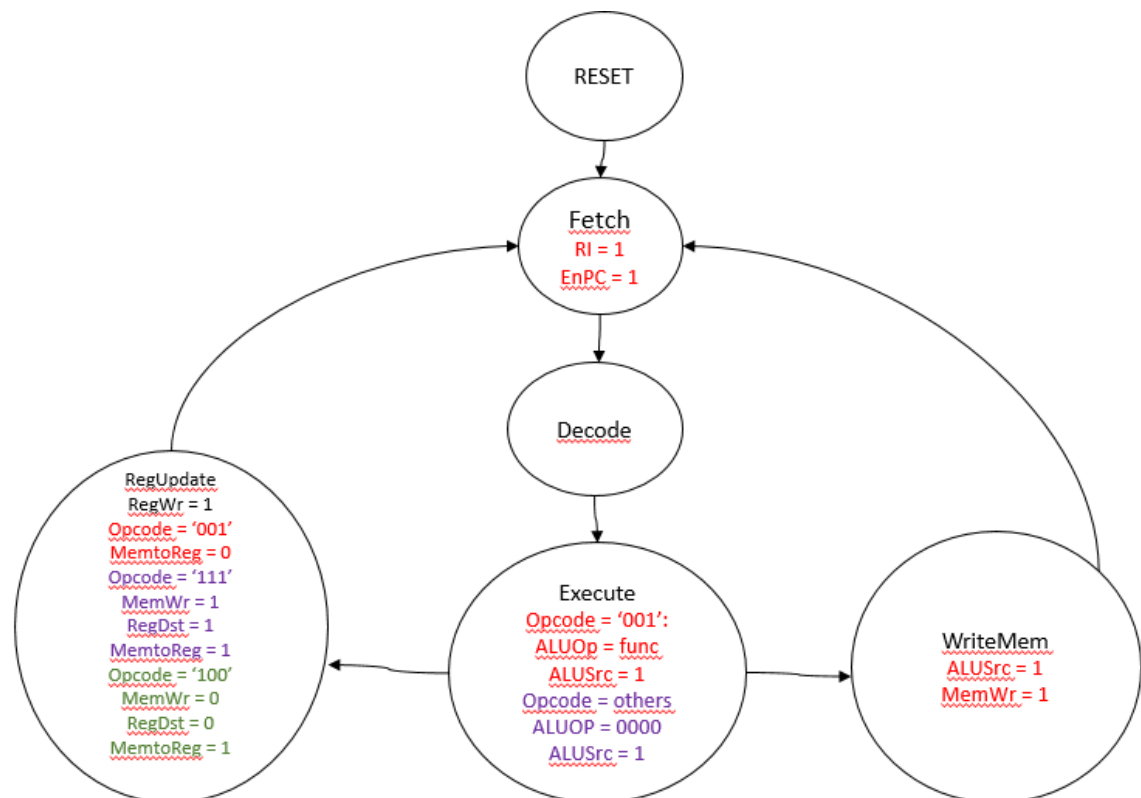
### ControlUnit

O diagrama de estados da unidade de controlo especifica todos os sinais de controlo ativos para cada um dos estados.



 Neste caso, o estado “Decode” é um campo de espera e, por isso, não é especificada nenhuma saída durante o mesmo.



Simulação da ControlUnit através do Quartus

### Fase 3

## O processador

Nesta terceira fase, interliga-se as duas unidades realizadas nas fases anteriores.

Neste ficheiro as saídas do bloco ControlUnit vão servir de sinais de controlo para a Datapath.

Apesar de ter criado em vhdl uma TestBench para o processador, na prática não consegui simular com o modelSim.

## Fase 4

Exemplo da instrução BEQ:

BEQ \$rs , \$rt , 3

BEQ \$1 , \$2 , 3 = 010 001 010 0000100

## Conclusão

Em conclusão, considero que apesar de a simulação do processador não estar totalmente certa, considero os códigos do Datapath e a simulação destes blocos correta de acordo com os objetivos que é pedido. No entanto após uma leitura intensiva do que era pedido na Fase 4, não consegui criar a nova instrução de modo a que conseguisse compilar os blocos todos. Na minha opinião, uma nota positiva é justificável, apesar de não se saber a cotação de cada fase.